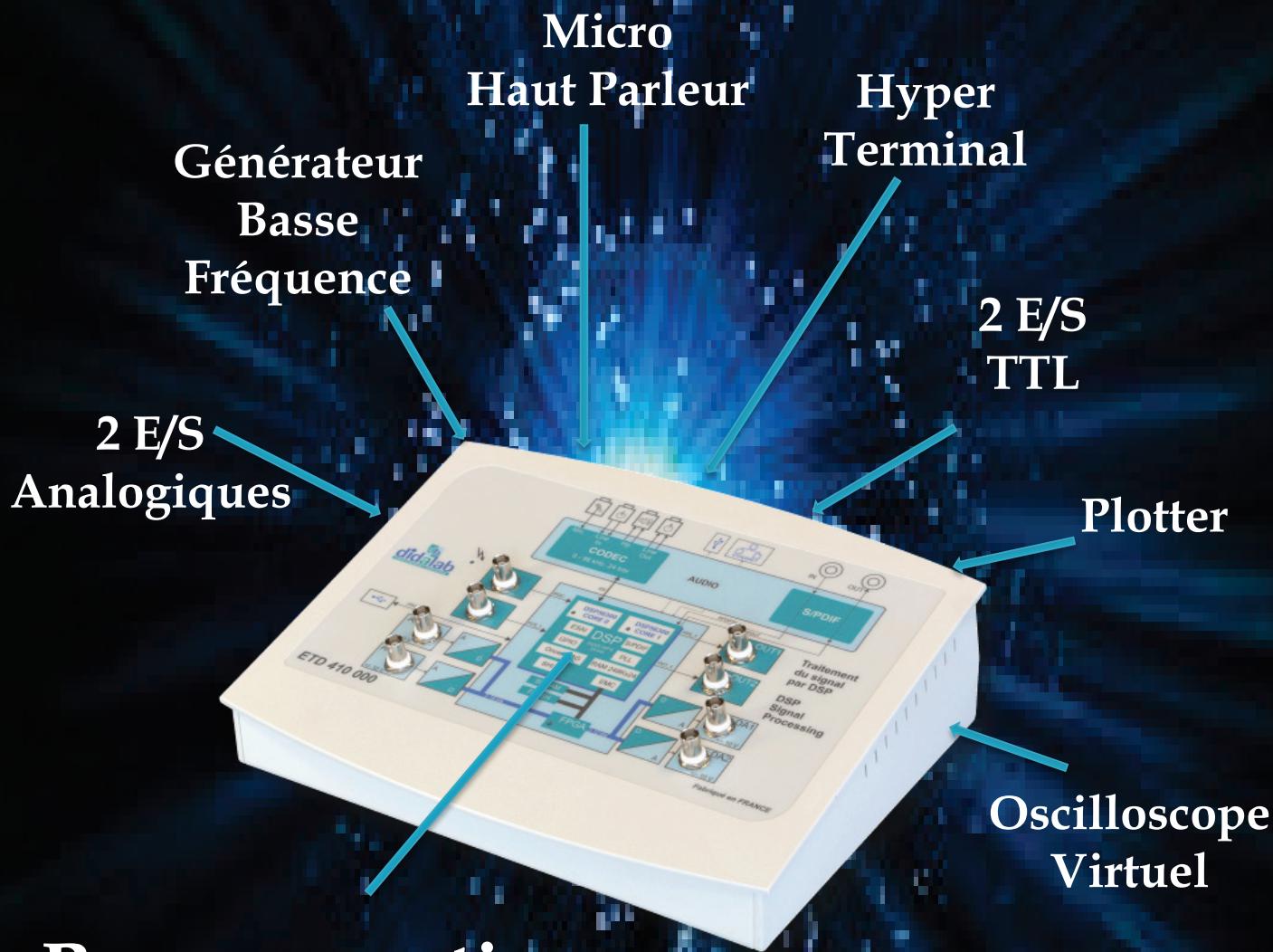


# Programme CPGE

## ETD410


### Traitements du signal en temps Réel




Programmation  
Graphique
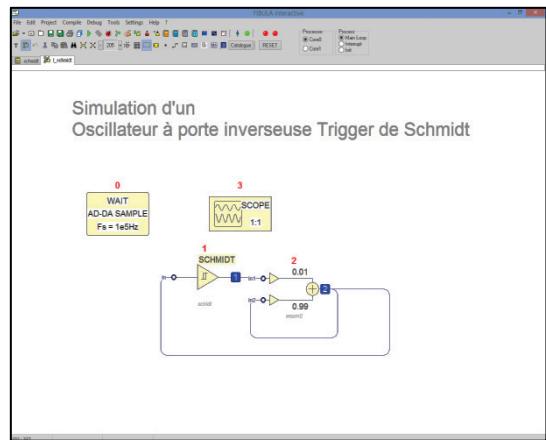
# Porte Logique


Mettre en œuvre une porte logique pour réaliser un oscillateur



25 KHz


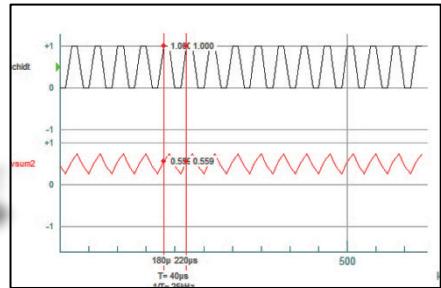


10 KHz

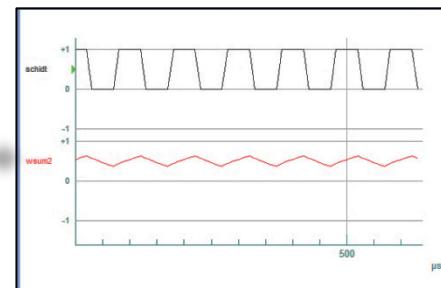

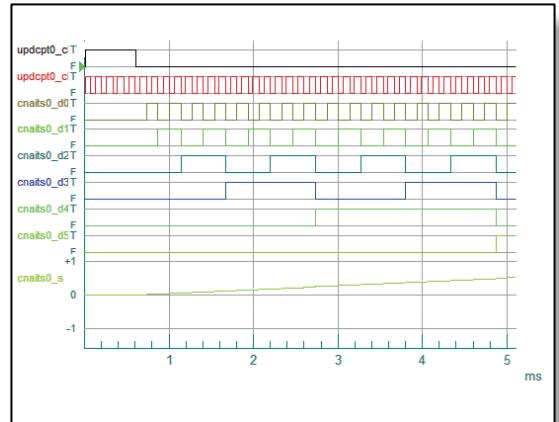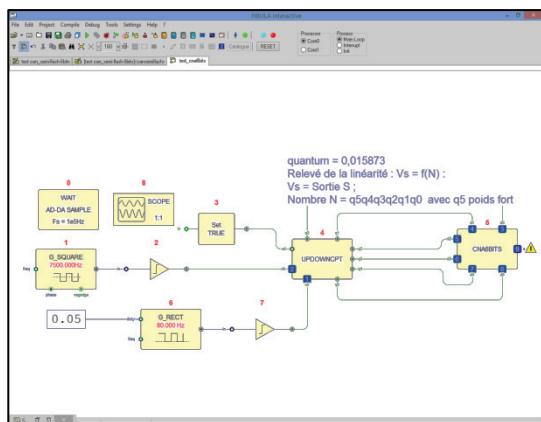
# CAN -CNA

Réalisation d'un convertisseur analogique numérique - numérique analogique



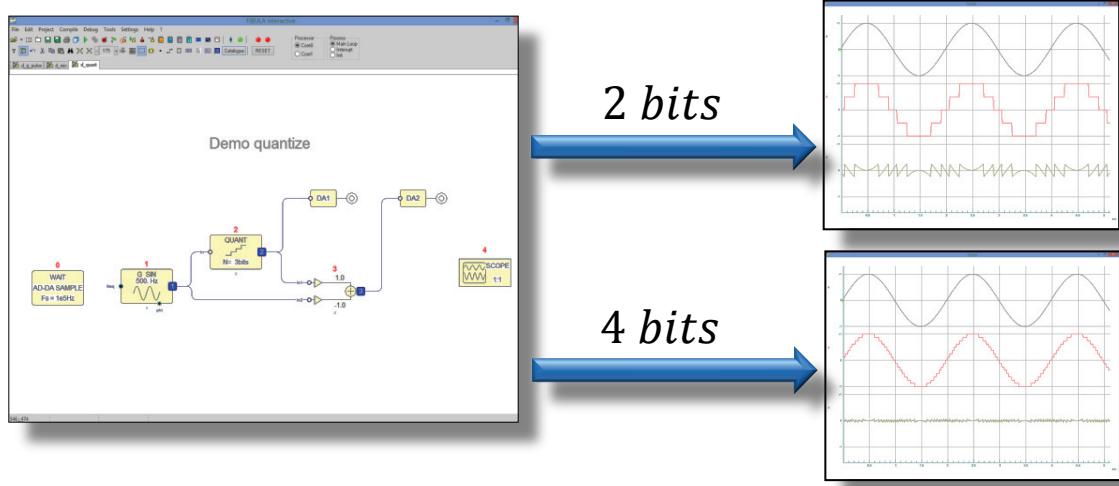
# Quantification

Mettre en évidence la quantification et l'erreur de quantification d'un signal analogique :



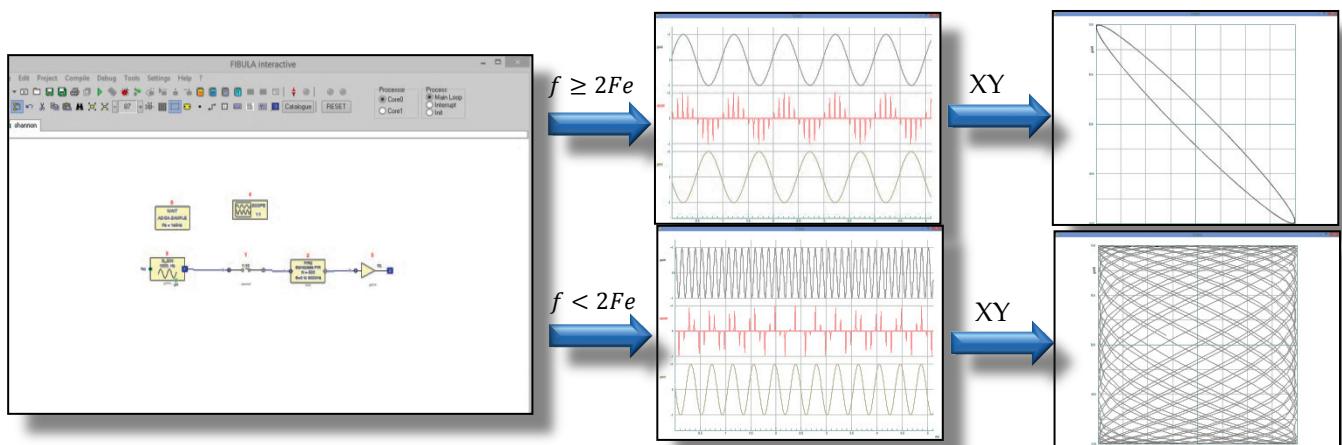
# Théorème de Shannon

Mettre en évidence le phénomène de repliement de spectre au moyen d'un oscilloscope numérique ou d'un logiciel de calcul numérique




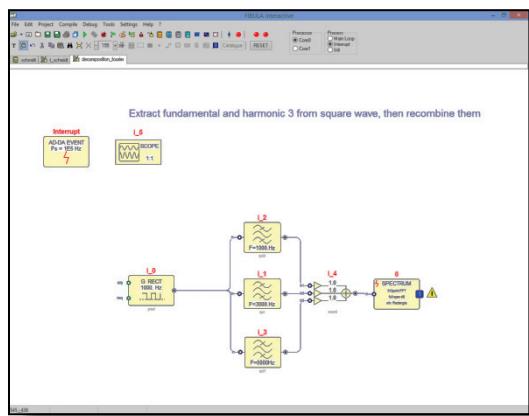
# Série de Fourier d'un signal carré

Réalisation d'une décomposition en série de Fourier d'un signal périodique :



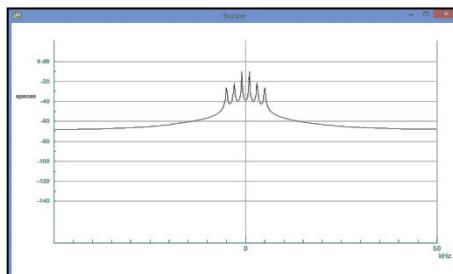
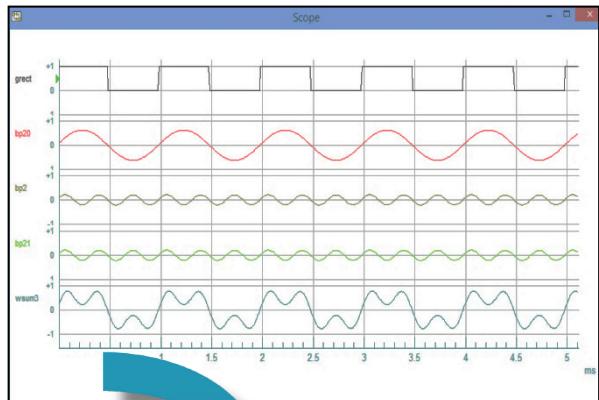
signal carré  
fondamentale  
harmonique 3  
harmonique 5  
 $\Sigma$  des sinusoides




Analyse spectrale
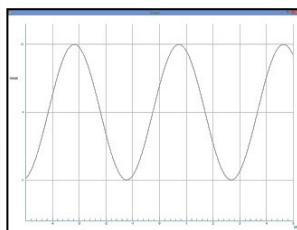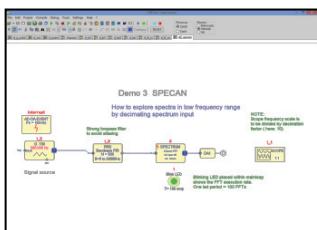
## Analyse spectrale



Mettre en évidence une représentation spectral :



temporelle

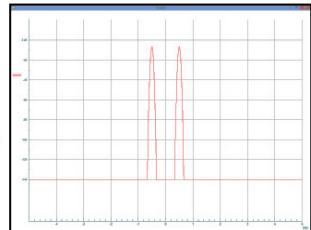


Fréquentielle

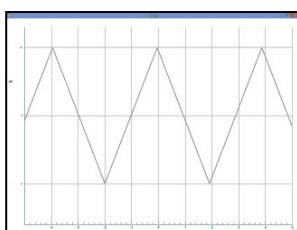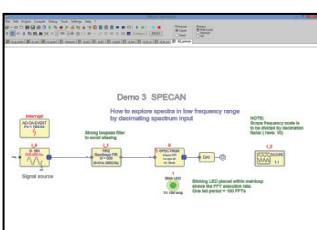

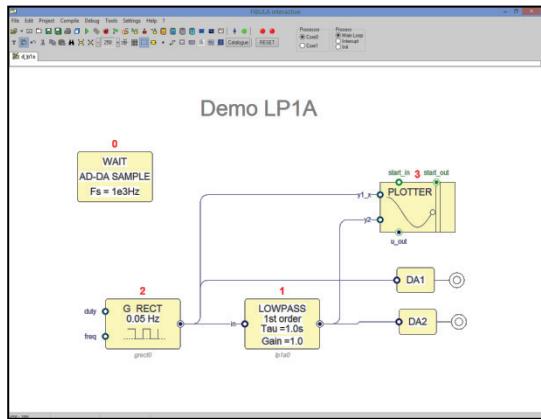
# Filtrage Analogique

Mettre en évidence l'influence d'un filtre analogique (passe -bas) sur un signal carré :




Entrée  
filtre

Sortie  
filtre

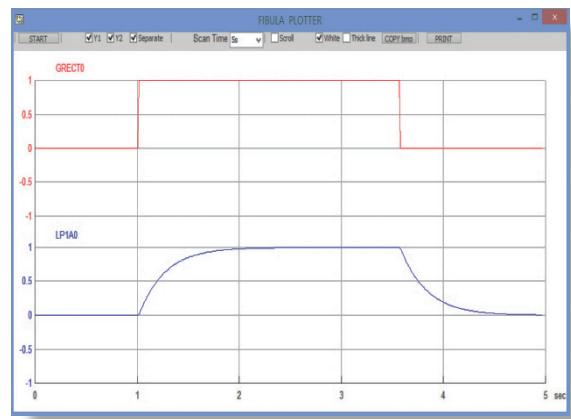

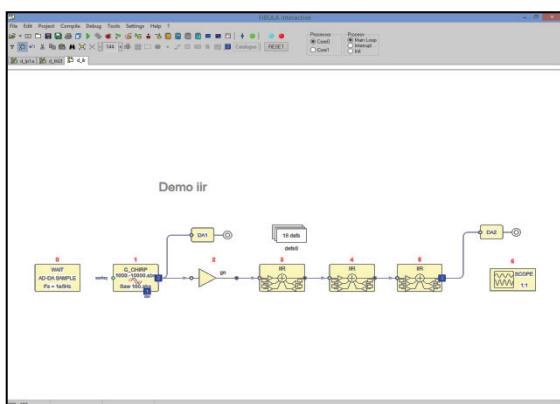
# Filtrage Numérique

Réalisation d'un filtre numérique passe bas d'une acquisition, mise en évidence de la limitation introduite par l'échantillonnage :



Entrée  
filtre


Sortie  
filtre

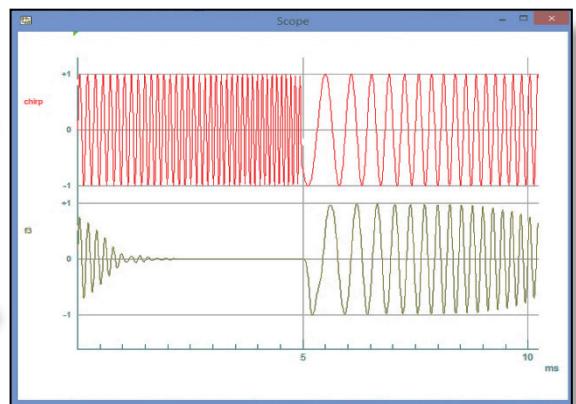


# Filtrage - Bode

Réalisation d'un diagramme de Bode d'un filtre analogique  
(Passe bas - Passe haut - Passe bande - Coupe bande)


Schéma

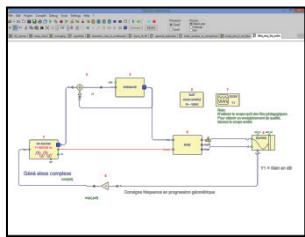


temporelle

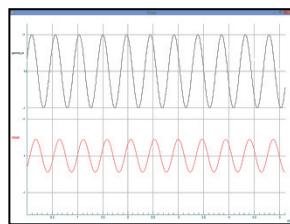


Bode

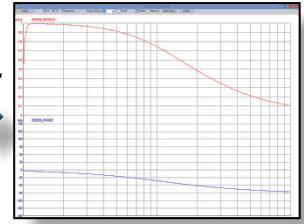

Entrée  
Sortie

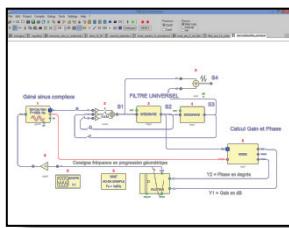


Entrée  
Sortie

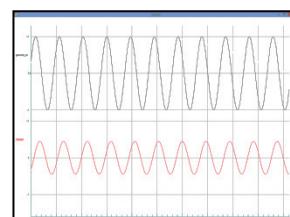

P. BAS

P. BANDE

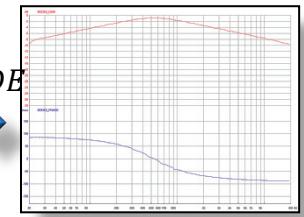


Entrée  
Sortie


## Filtrage - Nyquist

Réalisation d'un diagramme de Nyquist d'un filtre analogique  
(Passe bas - Passe haut - Passe bande - Coupe bande)


Schéma

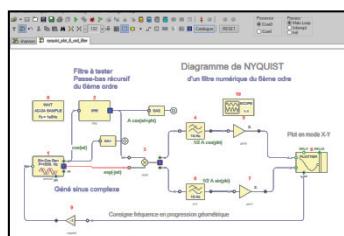

temporelle


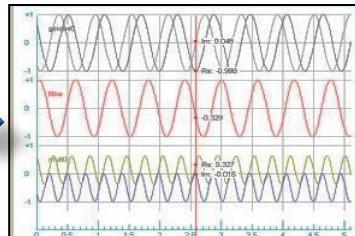


Nyquist




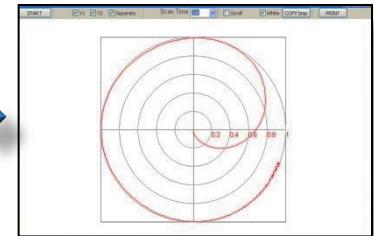

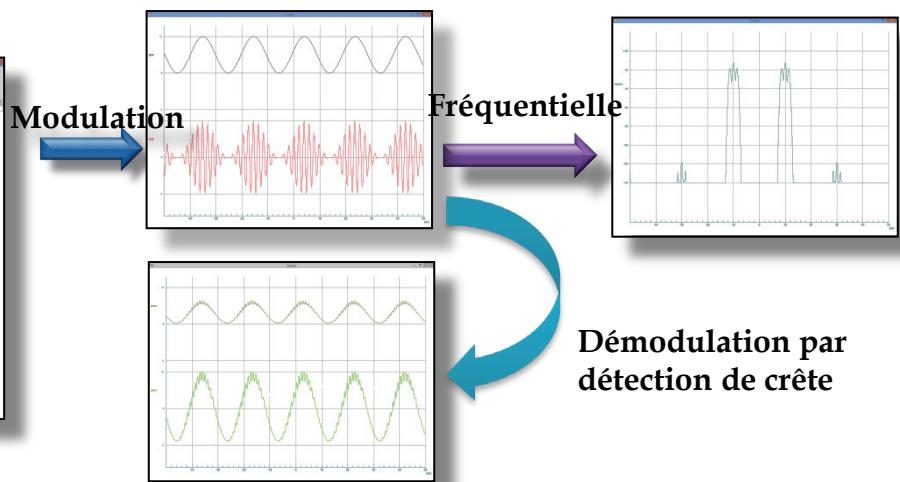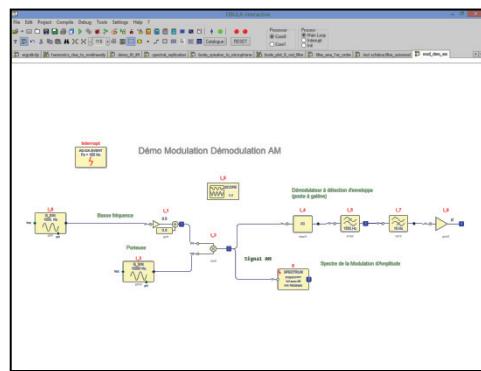
# Modulation - Démodulation AM

Interpréter le signal modulé comme le produit d'une porteuse par une modulante . Description du spectre d'un signal modulé



# Modulation - Démodulation FM

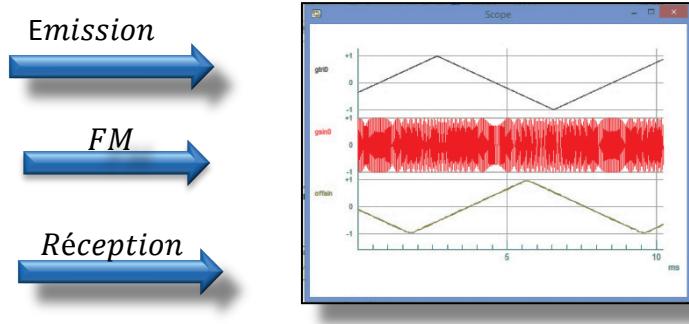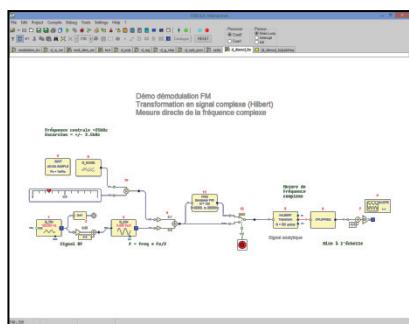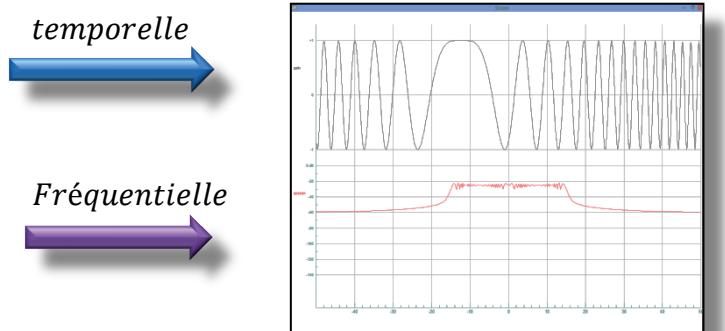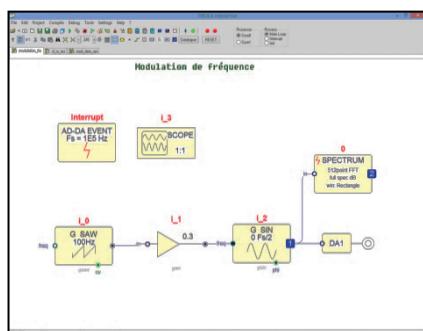

## Référentiel :

Notions et contenus	Capacités exigibles	Notions et contenus	Capacités exigibles
<b>4. Electronique numérique</b>		<b>5. Modulation-Démodulation</b>	
Echantillonnage.	Décrire le mouvement apparent d'un segment tournant observé avec un stroboscope. Expliquer l'influence de la fréquence d'échantillonnage.	Transmission d'un signal codant une information variant dans le temps.	Définir un signal modulé en amplitude, en fréquence, en phase.
Condition de Nyquist-Shannon.	Mettre en évidence le phénomène de repliement de spectre au moyen d'un oscilloscope numérique ou d'un logiciel de calcul numérique.		Citer les ordres de grandeur des fréquences utilisées pour les signaux radio AM, FM, la téléphonie mobile.
Analyse spectrale numérique.	Choisir les paramètres (durée, nombre d'échantillons, fréquence d'échantillonnage) d'une acquisition numérique afin de respecter la condition de Nyquist-Shannon.		<b>Analyse documentaire</b> : expliquer l'intérêt et la nécessité de la modulation pour les transmissions hertziennes.
Filtrage numérique.	Réaliser un filtrage numérique passe-bas d'une acquisition, et mettre en évidence la limitation introduite par l'échantillonnage.	Modulation d'amplitude.	Interpréter le signal modulé comme le produit d'une porteuse par une modulante. Décrire le spectre d'un signal modulé.
Porte logique.	Mettre en œuvre une porte logique pour réaliser un oscillateur.	Démodulation d'amplitude.	À partir de l'analyse fréquentielle, justifier la nécessité d'utiliser une opération non linéaire. Expliquer le principe de la détection synchrone.
			Réaliser une modulation d'amplitude et une démodulation synchrone avec un multiplicateur analogique.

## Manuels de Travaux Pratiques :

### ETD410020/030 : Manuels de Travaux Pratiques, traitement de signal, niveau 3 et 4 CITE, BAC :

<b>TP 1</b>	Bascules de base RS	<b>TP 7</b>	Conversion Numérique Analogique : CNA
<b>TP 2</b>	Bascule verrou ou Latch	<b>TP 8</b>	CAN simple rampe à compteur et CNA
<b>TP 3</b>	Bascules RS et JK maître / esclave	<b>TP 9</b>	CAN traking ou CAN de poursuite
<b>TP 4</b>	Bascules D	<b>TP10</b>	Réalisation d'un CAN semi-F
<b>TP 5</b>	Compteur et décompteur BCD synchrone	<b>TP11</b>	Filtres analogiques
<b>TP 6</b>	Rappel de cours conversion CNA et CAN		

### ETD410040/050 : Manuels de Travaux Pratiques, traitement de signal, niveau 5 CITE, BTS/Licence :

<b>TP 1</b>	Rappels sur les filtres systèmes numériques	<b>TP 6</b>	Rappel sur les transmissions numériques
<b>TP 2</b>	Filtres numériques non récursifs, (1 & 2 <sup>ème</sup> ordre)	<b>TP 7</b>	Transmissions numériques ASK
<b>TP 3</b>	Filtres numériques récursifs, (1 & 2 <sup>ème</sup> ordre)	<b>TP 8</b>	Transmissions numériques FSK
<b>TP 4</b>	Rappel sur les transmissions analogiques	<b>TP 9</b>	Transmissions numériques PSK
<b>TP 5</b>	Transmission analogique AM, FM	<b>TP10</b>	Transmissions numériques QAM

## Configuration standard :

### ETD410B : Le pack de base «TRAITEMENT DU SIGNAL sous FIBULA Graphic» composé de :

Référence	Désignation	Qtés
ETD410000	Module de traitement du signal à base de DSP double cœur 2 x 200Mips avec 2 entrées/sorties audio et 2 E/S large bande,	1
ETD410100	<b>FIBULA G</b> , logiciel de programmation par blocs fonctionnels graphiques sur cible DSP	1
ETD410010	Guide technique avec exemples d'utilisation	1
EGD000006	Cordon USB type AA	1
ETD410020	Manuel de Travaux Pratiques, traitement de signal, sujets et comptes rendus, niveau 3 & 4 CITE, BAC	1
ETD410030	Manuel de Travaux Pratiques, traitement de signal, sujets, niveau 3 & 4 CITE, BAC	1
ETD410040	Manuel de Travaux Pratiques, traitement de signal, sujets et comptes rendus, niveau 5 CITE, BTS, Licence	1
ETD410050	Manuel de Travaux Pratiques, traitement de signal, sujets, niveau 5 CITE, BTS, Licence	1
EGD000013	Alimentation 12 VAC, 1,1A	1
ETD410200	Lot d'accessoires, (microphone monophonique, haut parleurs amplifiés stéréophoniques, 2 bouchons BNC 50 Ω)	1
PEM010021	Cordon BNC isolé longueur 1 m 50 OHMS	2
PEM063960	Lot de 2 Tés BNC	1
EGD000018	Valise de rangement pour ETD410B, EP060B, ERD010B	1